PRACOVNÍ LIST – SEMAFOR II

POKRAČOVÁNÍ V SEZNAMOVÁNÍ SE S MODELY SVĚTELNÝCH KŘIŽOVATEK A JEJICH OVLÁDÁNÍ.

CO SE NAUČÍTE

- 1 Zapojení složitějších typů světelných křižovatek.
- 2 Zopakujete si přerušení a jak jej použít.



CO BUDETE POTŘEBOVAT

- ① LED diody (4 x červenou, 4 x zelenou, 2x žlutou, 1 x modrou).
- 2 x tlačítko
- 3 Arduino.
- 4 Kontaktní pole
- **(5)** Odpory 220 Ω (11x) a 10 k Ω (2x).
- 6 Vodiče typu samec-samec.



ed diody




Rezistor 220Ω 8x, 10 k



lačítko 2x

A JDĚTE NA TO ...

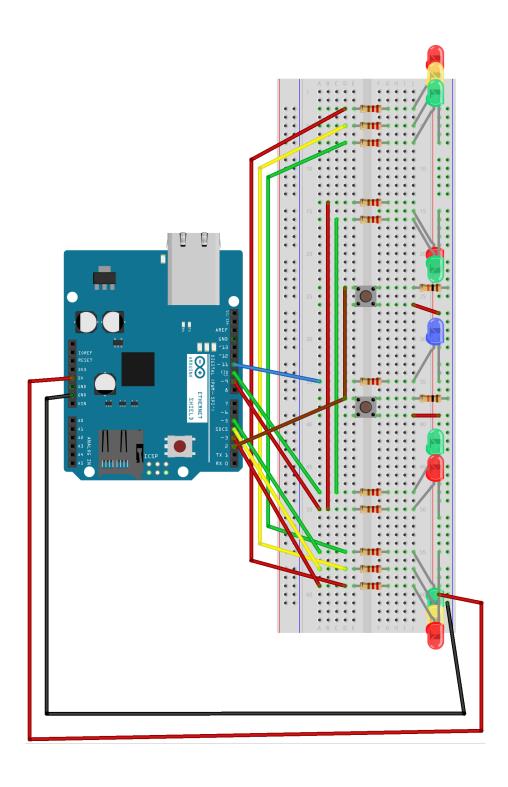① Pokud nemáte zapojeno z minulé hodiny, pak schématu zapojte elektronický obvod.



Programový kód je shodný s kódem z minulé hodiny. Pokud jej máte v Arduinu stále nahraný, pak nemusíte dělat nic jiného než připojit Arduino ke zdroji. Jinak spusťte program

Arduino IDE a napište programový kód z druhého příklad z minulé hodiny.

Jedná se o zobecnění minulého příkladu. Opět se jedná o samostatný přechod pro chodce, ale tentokrát osazený semafory z obou stran silnice i přechodu a tlačítky z obou stran přechodu.


Pokud vše funguje, tak výborně. Můžete pokračovat dále Budeme se teď věnovat křižovatce dvou jednosměrných cest s jedním přechodem pro chodce, který je vybaven tlačítky pro přecházení.

2 Nyní naopak ponechte zapojení, jak je a nahrajte následující programový kód:

```
1
    int prepinac=2;
2
    int tlacitko=0;
3
    int cervena1=3;
    int oranzova1=4;
4
5
    int zelena1=5;
    int cervena2=6;
6
7
    int oranzova2=7;
8
    int zelena2=8;
9
    int cervena3=9;
10
    int zelena3=10;
    int modra=11;
11
12
13
    void setup() {
14
      pinMode(prepinac, INPUT);
15
      pinMode(cervena1, OUTPUT);
      pinMode(oranzova1, OUTPUT);
16
17
      pinMode(zelena1, OUTPUT);
      pinMode(cervena2, OUTPUT);
18
19
      pinMode(oranzova2, OUTPUT);
20
      pinMode(zelena2, OUTPUT);
21
      pinMode(cervena3, OUTPUT);
      pinMode(zelena3, OUTPUT);
22
23
       pinMode(modra, OUTPUT);
24
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(prepinac),
25
               zmena, RISING);
26
    }
```

```
27
     void loop() {
28
29
       digitalWrite(cervena1,HIGH);
30
       digitalWrite(cervena2,HIGH);
31
       digitalWrite(cervena3,HIGH);
32
       delay(1000);
       digitalWrite(oranzova1,HIGH);
33
34
       delay(1000);
35
       digitalWrite(cervena1,LOW);
       digitalWrite(oranzova1,LOW);
36
37
       digitalWrite(zelena1,HIGH);
       delay(2000);
38
39
       digitalWrite(zelena1,LOW);
40
       digitalWrite(oranzova1,HIGH);
41
       delay(1000);
42
       digitalWrite(oranzova1,LOW);
       digitalWrite(cervena1,HIGH);
43
44
       delay(1000);
45
       digitalWrite(oranzova2,HIGH);
46
       delay(1000);
       digitalWrite(cervena2,LOW);
47
48
       digitalWrite(oranzova2,LOW);
49
       digitalWrite(zelena2,HIGH);
50
       delay(2000);
51
       digitalWrite(zelena2,LOW);
52
       digitalWrite(oranzova2,HIGH);
53
       delay(1000);
54
       digitalWrite(oranzova2,LOW);
       digitalWrite(cervena2,HIGH);
55
56
       delay(1000);
       if (tlacitko)
57
58
         {
59
           tlacitko=0;
60
           digitalWrite(zelena3,HIGH);
61
           digitalWrite(cervena3,LOW);
62
           digitalWrite(modra,LOW);
63
           delay(2000);
64
           digitalWrite(zelena3,LOW);
         }
65
66
     }
67
68
     void zmena(){
69
       tlacitko=1;
70
       digitalWrite(modra,HIGH);
71
     }
```

ÚKOLY VÁS

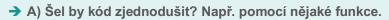

→ B) Dokázali byste si namodelovat světelnou křižovatku ve vašem okolí. Na jaké problémy narazíte? Jak byste jej řešili?

Poznámka: Arduino Mega má 64 vstupů a výstupů.